REMARQUES

En marche asservie le déclenchement d'un délais themique provoque l'arrêt immédiat des transporteurs placés en amont, ceux en aval continuent à fonctionner.

Les 3 transporteurs est de MAT 220/380V; ils sont protégés par les flexibles et les relais thermiques.

III. LEGENDES

www.ecoles-rdc.net

MA : bouton marche du contacteur, auxiliaire KA
MA1 : bouton marche du contacteur, 1er transporteur
MA2 : bouton marche du contacteur, 2è transporteur
MA3 : bouton marche du contacteur, 3è transporteur
Ar : bouton arrêt du contacteur auxiliaire KA
AR1 : bouton arrêt du contacteur 1er transporteur
AR2 : bouton arrêt du contacteur 2è transporteur
AR3 : bouton arrêt du contacteur 3è transporteur
S1 commutateur à 4 étages à 2 position (utiliser 3 étages)
KA commutateur auxiliaire
KA1 commutateur temporiser au déclenchement
KA2 commutateur temporiser à l'enchevement
KA3 commutateur temporiser à l'enclenchement
KA4 commutateur temporiser au déclenchement
KM1 contacteur du 1er transporteur
KM2 contacteur du 2è transporteur
KM3 contacteur du 3è transporteur.

On demande :
- le schéma de puissance
- le schéma de commande.